

# 電路實驗報告

資工二甲

11127137 黃乙家

## 一、 Verilog Code

count\_hold\_add.v

```
`timescale 1ns/1ns

module count_hold_add(a, b, clk, sel, rst, dout);

    input [2:0] a, b;
    input clk, rst;
    input [1:0] sel;
    output wire [3:0] dout;
    wire [3:0] cnt_out;
    wire [2:0] adder_sum;
    wire adder_cout;
    wire [3:0] adder_out;

    Counter U_cnt(.dout(dout), .clk(clk), .rst(rst), .cnt_out(cnt_out) );
    RCA3 U_adder(.a(a), .b(b), .s(adder_sum), .cout(adder_cout) );

    assign adder_out = {adder_cout, adder_sum};

    assign dout = (sel == 2'b00) ? adder_out
    : (sel == 2'b10) ? cnt_out
    : (sel == 2'b01) ? dout
    : 4'bxxxx;
endmodule
```

## RCA3.v

```
module RCA3(a, b, cout, s);
input [2:0] a, b;
output [2:0] s;
output cout;
wire [3:0] at, bt, st;
assign at = {1'b0, a};
assign bt = {1'b0, b};
assign st = at + bt;
assign s = st[2:0];
assign cout = st[3];
endmodule
```

## Counter.v

```
`timescale 1ns/1ns
module Counter( dout, clk, rst, cnt_out);
    input [3:0] dout;
    input wire clk, rst;
    output reg [3:0] cnt_out;
always @(posedge clk)
    begin
        if(rst == 1'b0)
            cnt_out <= 4'b0000;
        else
            cnt_out <= dout + 1;
        end
    endmodule
```

## TM.v

```
`timescale 1ns/1ns

module TM;
reg [2:0] a, b;
reg clk, rst;
wire [3:0] dout;
```

```
reg [1:0] sel;

parameter t = 200;
parameter th = 100;

count_hold_add U_m( .a(a), .b(b), .dout(dout), .clk(clk), .sel(sel), .rst(rst) );
always #th clk = ~clk;

initial begin
    rst = 1;

    clk = 0;

    sel = 2'b00;

    a = 3'b000;
    b = 3'b000;

    #t rst = 0;

    #t rst = 1;

    sel = 2'b10;

    // Counter
    #(8*t) sel = 2'b01;

    // Hold
    #(2*t) sel = 2'b00;

    // Adder
    a = 3'b011;
    b = 3'b100;

    #t


    a = 3'b001;
    b = 3'b101;

    #t $stop;
end


endmodule
```

## 二、 結果

完整模擬截圖：

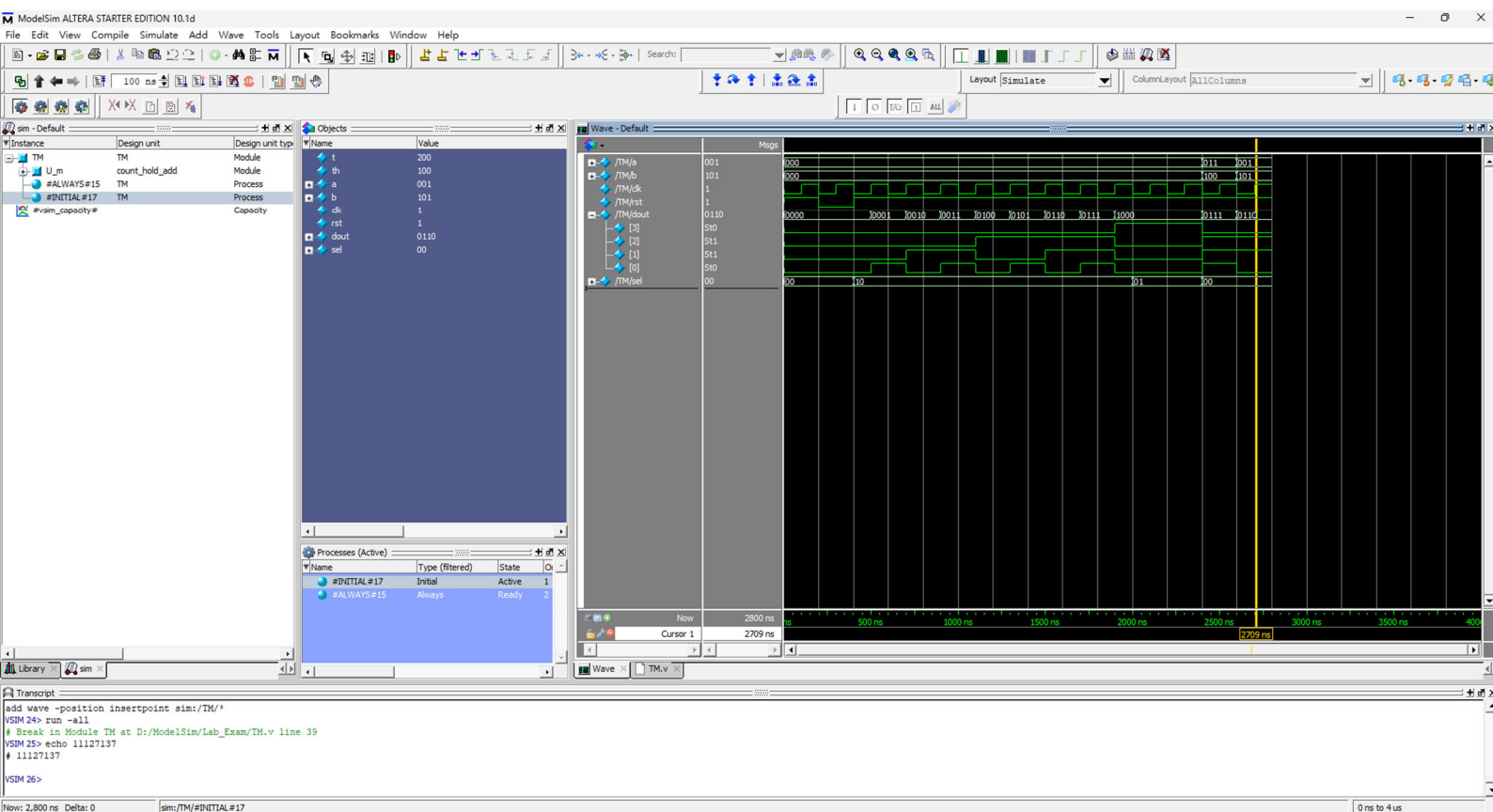


### 第一階段(計數器)

 


初始化所有變數後，自第三次正緣觸發後 dout 開始 +1，每次正緣觸發就加一次，直到第 8 次加到 1000 為止進入下一個模式

## 第二階段(Hold)

 

sel(最下行訊號) 切成 0b01 後，兩次正緣觸發不改變 dout 的值，之後進入下一階段

## 第三階段(Adder)

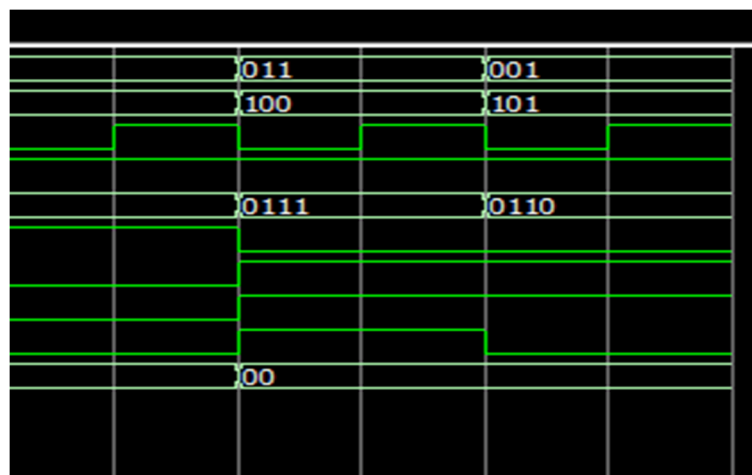

sel(最下行訊號) 切成 0b00 後，dout 輸出 a+b 的結果，a 與 b 為 3-bit，而 dout 是 4-bit，當 a = 0b011, b = 0b100，a + b = 0b111，carry = 0，進行位元擴充至 4-bit 變成 0b0111。當 a =

0b001,  $b = 0b101$ ,  $a + b = 0b110$ ,  $\text{carry} = 0$ , 進行位元擴充至

4-bit 變成 0b0110, 模擬結果合理。